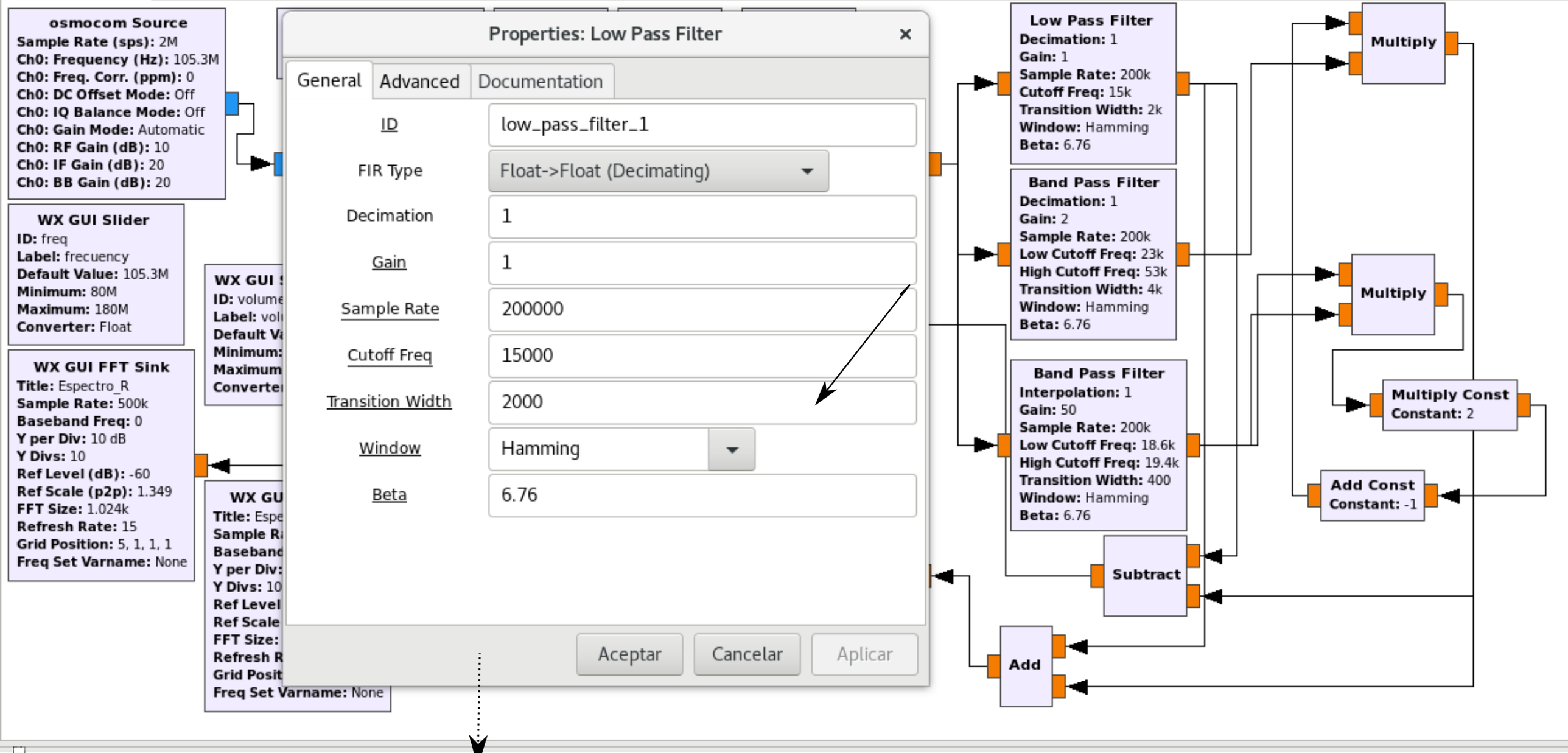

Este filtro tiene una frecuencia de 15KHz,su función es obetener la señal monofónica es decir la suma de L y R.